

实验 2 – IO 部件(设备)扩展实验报告

——数字逻辑实验输出模块扩展二

姓名: 林逸竹 学号: 3160104229 专业: 计算机科学与技术

课程名称: 计算机组成与设计实验 同组学生姓名: 无

实验时间: 2018-3-12 实验地点: 紫金港东 4-509 指导老师: 施青松, 黎金洪

一、实验目的和要求

1. 了解设备与接口
2. 了解人机交互
3. 了解计算机通讯
4. 了解最简单的接口 **GPIO**
5. 了解用 **GPIO** 实现简单的人机交互

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 优化逻辑实验输出的显示模块
 - ☐ 将原理图转化为 HDL 结构化行为描述
 - ☐ 增加七段码文本图形显示
2. 设计 **GPIO** 接口
 - GPIO 的输出 D17~D2 用驱动 LED
3. 在 **Exp01** 上修改验证
 - ☐ 备份实验一工程
 - ☐ 重建 Exp01 工程为 Exp02-IO

2.2 地址空间

- ☐ 存储器空间: 0000000-.....
- ☐ GPIO(LED)输出设备(写): F0000000/FFFFFFF0
- ☐ Switch、Button 输入设备(读): F0000000/FFFFFFF0

2.3 七段显示模块优化

优化目标:

- 1. 用 HDL 描述重新实现并扩展相应的数据宽度
 - 2. 建立大小合适的符号图封装供后继实验调用
- 用途:

- 1. 在 CPU 应用中可以作为一个外设
- 2. CPU 设计中用于测试调试显示
- 3. 数字系统输出显示

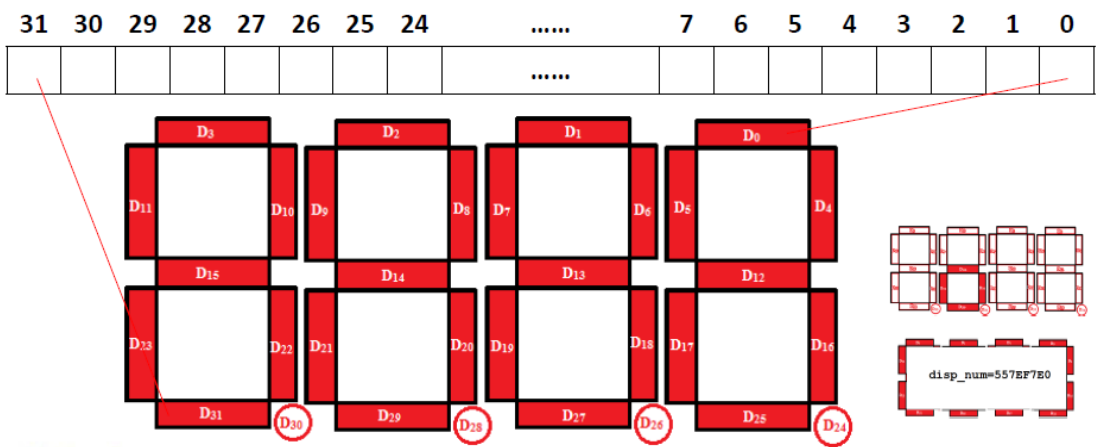


Figure 1 映射点阵显示

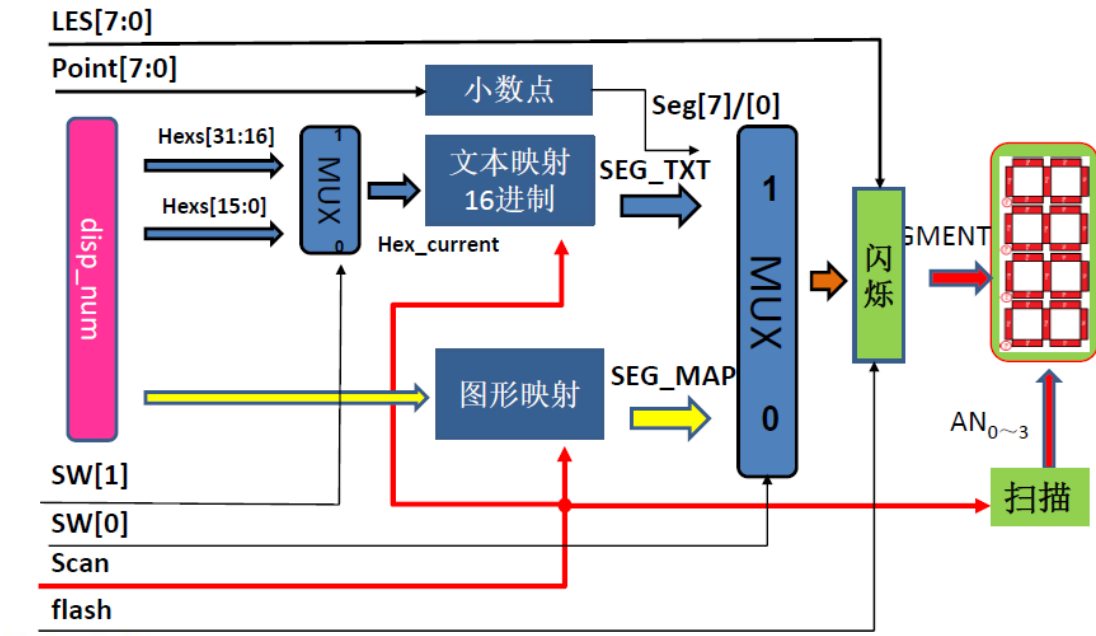


Figure 2 Display 逻辑结构

三、主要仪器设备

3.1 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统
3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具

3.2 材料

无

四、实验实现方法、步骤与调试

OExp02-IO

1. 设计实现八位七段显示器模块：Display.v

设计代码如下：

```
module Display(  
    input clk,  
    input rst,  
    input Start,  
    input Text,  
    input flash,  
    input [31:0] Hexs,  
    input [7:0] point,  
    input [7:0] LES,  
    output seg_clk,  
    output seg_sout,  
    output SEG_PEN,  
    output seg_clrn  
);  
    wire [63:0] text;  
    wire [63:0] map;  
    wire [63:0] seg;  
  
    HexTo8SEG SM1(.flash(flash), .Hexs(Hexs), .points(point),  
        .LES(LES), .SEG_TXT(text));  
  
    SSeg_map SM3(.Disp_num({Hexs,Hexs}), .Seg_map(map));  
  
    MUX2T1_64 MUXSH2M(.a(text),.b(map), .o(seg), .s(Text));  
  
    P2S M2(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .Start(Start),  
        .PData(seg),  
        .sclk(seg_clk),  
        .sout(seg_sout),  
        .EN(SEG_PEN),  
        .sclrn(seg_clrn)  
    );
```

```
endmodule
```

其中 HexTo8SEG 代码如下:

```
module HexTo8SEG(
    input [31:0] Hexs,
    input [7:0] points,
    input [7:0] LES,
    input flash,
    output [63:0] SEG_TXT
);
    Hex2Seg M0(Hexs[31:28],LES[7],points[7],flash,SEG_TXT[7:0]);
    Hex2Seg M1(Hexs[27:24],LES[6],points[6],flash,SEG_TXT[15:8]);
    Hex2Seg M2(Hexs[23:20],LES[5],points[5],flash,SEG_TXT[23:16]);
    Hex2Seg M3(Hexs[19:16],LES[4],points[4],flash,SEG_TXT[31:24]);
    Hex2Seg M4(Hexs[15:12],LES[3],points[3],flash,SEG_TXT[39:32]);
    Hex2Seg M5(Hexs[11:8],LES[2],points[2],flash,SEG_TXT[47:40]);
    Hex2Seg M6(Hexs[7:4],LES[1],points[1],flash,SEG_TXT[55:48]);
    Hex2Seg M7(Hexs[3:0],LES[0],points[0],flash,SEG_TXT[63:56]);

endmodule

module Hex2Seg(input [3:0] Hex,
               input LE,
               input point,
               input flash,
               output [7:0] Segment
);
    wire EN=LE & flash;
    MC14495
    MSEG(.D3(Hex[3]),.D2(Hex[2]),.D1(Hex[1]),.D0(Hex[0]),.LE(EN),.point
(point),.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.e(e),.f(f),.g(g),.p(p));
    assign Segment={a,b,c,d,e,f,g,p};
endmodule
```

仿真测试代码如下:

```
module HexTo8SEG_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] Hexs;
    reg [7:0] points;
    reg [7:0] LES;
    reg flash;

    // Outputs
    wire [63:0] SEG_TXT;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    HexTo8SEG uut (
        .Hexs(Hexs),
        .points(points),
        .LES(LES),
        .flash(flash),
        .SEG_TXT(SEG_TXT)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Hexs = 0;
        points = 0;
        LES = 1;
        flash = 1;
    end
endmodule
```

```


Hexs = 32'h12345678;
#100;
Hexs = 32'hA5A5A5A5;

end

endmodule

```

测试结果:

 

SSeg_map 代码如下:

```

module SSeg_map(
    input [63:0]Disp_num,
    output [63:0]Seg_map
);

    assign Seg_map =
        {Disp_num[0],   Disp_num[4],   Disp_num[16],   Disp_num[25],
        Disp_num[17], Disp_num[5],   Disp_num[12], Disp_num[24],
        Disp_num[1],   Disp_num[6],   Disp_num[18], Disp_num[27],
        Disp_num[19], Disp_num[7],   Disp_num[13], Disp_num[26],
        Disp_num[2],   Disp_num[8],   Disp_num[20], Disp_num[29],
        Disp_num[21], Disp_num[9],   Disp_num[14], Disp_num[28],
        Disp_num[3],   Disp_num[10], Disp_num[22], Disp_num[31],
        Disp_num[23], Disp_num[11], Disp_num[15], Disp_num[30],

        Disp_num[0],   Disp_num[4],   Disp_num[16], Disp_num[25],
        Disp_num[17], Disp_num[5],   Disp_num[12], Disp_num[24],
        Disp_num[1],   Disp_num[6],   Disp_num[18], Disp_num[27],
        Disp_num[19], Disp_num[7],   Disp_num[13], Disp_num[26],
        Disp_num[2],   Disp_num[8],   Disp_num[20], Disp_num[29],
        Disp_num[21], Disp_num[9],   Disp_num[14], Disp_num[28],
        Disp_num[3],   Disp_num[10], Disp_num[22], Disp_num[31],
        Disp_num[23], Disp_num[11], Disp_num[15], Disp_num[30]};

endmoduleendmodule

```

MUX2T1 代码省略, P2S 调用 IP 核。

2. 设计实现并行输出兼 LED 显示模块: GPIO.v

GPIO 代码如下:

```

module GPIO(
    input clk,
    input rst,
    input Start,
    input EN,
    input [31:0] P_Data,
    output reg[1:0] counter_set,
    output [15:0] LED_out,
    output wire ledclk,
    output wire ledsout,
    output wire ledclrn,
    output wire LEDEN,
    output reg[13:0] GPIOof0
);

    reg [15:0] LED;
    assign LED_out = LED;

```

```

always @ (negedge clk or posedge rst)
begin
    if (rst) begin LED <= 8'h2A; counter_set <= 2'b00; end
    else if (EN) {GPIO0[13:0],LED,counter_set} <= P_Data;
    else begin LED <= LED; counter_set <= counter_set; end
end

LEDP2S #(.DATA_BITS(16),.DATA_COUNT_BITS(4),.DIR(0))
    P2LED(.clk(clk),
        .rst(rst),
        .Start(Start),
        .PData(~LED),
        .sclk(ledclk),
        .sclrn(ledclrn),
        .sout(ledsout),
        .EN(LEDEN)
    );
Endmodule

```

LEDP2S 调用 IP 核。

3. 集成替换实验一的 U6, U7 核

4. 设计 U61 模块 Seg7_Dev.v

代码如下：

```

module Seg7_Dev(
    input [2:0] Scan,
    input SW0,
    input flash,
    input [31:0] Hexs,
    input [7:0] point,
    input [7:0] LES,
    output [7:0] SEGMENT,
    output [3:0] AN
);

    wire [3:0] Hex;
    wire le;
    wire p, LE;
    wire [7:0] map;
    wire [7:0] SEG_TXT;
    assign LE = le & flash;

    Scansync M2(.Scan(Scan), .Hexs(Hexs), .point(point), .LES(LES),
        .Hexo(Hex), .LE(le), .p(p), .AN(AN));

    Seg_map M3(.Hexs(Hexs), .Scan(Scan), .Seg_map(map));

    MUX2T1_8 MUXHM(.IO(map), .I1(SEG_TXT), .o(SEGMENT), .s(SW0));

    MC14495 M1(.D3(Hex[3]), .D2(Hex[2]), .D1(Hex[1]), .D0(Hex[0]),
        .LE(LE), .point(p), .a(SEG_TXT[0]), .b(SEG_TXT[1]), .c(SEG_TXT[
2]),
        .d(SEG_TXT[3]), .e(SEG_TXT[4]), .f(SEG_TXT[5]), .g(SEG_TXT[6]),
        .p(SEG_TXT[7]));

endmodule

```

其中 Scansync 代码如下：

```

module Scansync(
    input [31:0] Hexs,

```

```

    input [2:0] Scan,
    input [7:0] point,
    input [7:0] LES,
    output reg[3:0] Hexo,
    output reg p, LE,
    output reg [3:0] AN
);
always @ *
begin
    case (Scan)
        3'b000: begin Hexo = Hexs[3:0]; AN = 4'b1110; p = point[0];
LE = LES[0]; end
        3'b001: begin Hexo = Hexs[7:4]; AN = 4'b1101; p = point[1];
LE = LES[1]; end
        3'b010: begin Hexo = Hexs[11:8]; AN = 4'b1011; p =
point[2]; LE = LES[2]; end
        3'b011: begin Hexo = Hexs[15:12]; AN = 4'b0111; p =
point[3]; LE = LES[3]; end
        3'b100: begin Hexo = Hexs[19:16]; AN = 4'b1110; p =
point[4]; LE = LES[4]; end
        3'b101: begin Hexo = Hexs[23:20]; AN = 4'b1101; p =
point[5]; LE = LES[5]; end
        3'b110: begin Hexo = Hexs[27:24]; AN = 4'b1011; p =
point[6]; LE = LES[6]; end
        3'b111: begin Hexo = Hexs[31:28]; AN = 4'b0111; p =
point[7]; LE = LES[7]; end
    endcase
end
endmodule

```

Seg_map 代码如下:

```

module Seg_map(input [31:0] Hexs,
                input [2:0] Scan,
                output reg [7:0] Seg_map
);
always @ *
begin
    case (Scan[1:0])
        2'b00:
            begin
                Seg_map[0] = Hexs[0];
                Seg_map[1] = Hexs[4];
                Seg_map[2] = Hexs[16];
                Seg_map[3] = Hexs[25];
                Seg_map[4] = Hexs[17];
                Seg_map[5] = Hexs[5];
                Seg_map[6] = Hexs[12];
                Seg_map[7] = Hexs[24];
            end
        2'b01:
            begin
                Seg_map[0] = Hexs[1];
                Seg_map[1] = Hexs[6];
                Seg_map[2] = Hexs[18];
                Seg_map[3] = Hexs[27];
                Seg_map[4] = Hexs[19];
                Seg_map[5] = Hexs[7];
                Seg_map[6] = Hexs[13];
                Seg_map[7] = Hexs[26];
            end
        2'b10:
            begin

```

```

        Seg_map[0] = Hexs[2];
        Seg_map[1] = Hexs[8];
        Seg_map[2] = Hexs[20];
        Seg_map[3] = Hexs[29];
        Seg_map[4] = Hexs[21];
        Seg_map[5] = Hexs[9];
        Seg_map[6] = Hexs[14];
        Seg_map[7] = Hexs[28];
    end
2'b11:
    begin
        Seg_map[0] = Hexs[3];
        Seg_map[1] = Hexs[10];
        Seg_map[2] = Hexs[22];
        Seg_map[3] = Hexs[31];
        Seg_map[4] = Hexs[23];
        Seg_map[5] = Hexs[11];
        Seg_map[6] = Hexs[15];
        Seg_map[7] = Hexs[30];
    end
endcase
end
endmodule

```

Notes: MUX2T1 同上省略，MC14495 模块调用逻辑实验绘制的原理图。

五、实验结果与分析

完成 Seg7_Dev, GPIO 和 Display 模块，替换进实验一的工程文件中，实现基本显示和输入输出功能。

 


Figure 3 结果图 1(同实验一)

 


Figure 4 结果图 2(同实验一)

 


Figure 5 结果图 3(同实验一)

六、讨论、心得

刚开始觉得要将原理图转换成陌生的 Verilog 语言一定很难，但自己仔细一看发现并不难，相反只要细心看懂出错的地方就很容易纠正并完成。因此，最重要的还是要搞懂实验的原理所在。