

实验 1 -- 多路选择器与 CPU 辅助模块设计

实验报告

——数字逻辑实验输出模块扩展——

姓名：林逸竹 学号：3160104229 专业：计算机科学与技术

课程名称：计算机组成与设计实验 同组学生姓名：无

实验时间：2018-3-5 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师：施青松，黎金洪

一、实验目的和要求

1. 熟练掌握 EDA 开发工具和开发流程
2. 复习数字逻辑设计实现方法
3. 扩展优化逻辑实验基本模块
4. 优化计算机系统实现的辅助模块
5. 了解计算机硬件系统构成的最基本元件模块

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 整理设计逻辑实验输出模块
多路选择器、基本算术逻辑运算模块等
2. 整理逻辑实验输出的辅助模块
消除机械抖动模块、通用分频模块
3. 设计存储器 IP 模块
32 位 ROM、32 位 RAM
4. 设计 CPU 调试测试显示通道模块
在逻辑实验 Framework 基础上重建

2.2 多路器及算术函数、逻辑函数、位扩展

本课程将用到的多路选择器：

2 选 1: 5 位, 32 位, 8 位

4 选 1: 5 位, 32 位

8 选 1: 8 位, 32 位

2.3 八数据通路模块

功能: 多路信号显示选择控制

用于 CPU 等各类信号的调试和测试

由 1 个或多个 8 选 1 选择器构成

2.4 通用分频模块优化

功能: 用于计算机组成实验辅助模块 -> 32 位计数分频输出

2.5 只读存储器 IP 核优化及随机存储器 IP 核优化

只读存储器基本功能: 用于 CPU 应用的代码存储器

容量: $1024 \times 32\text{bit}$


使用 FPGA 内部存储器实现 -> Block Memory Generator/ Distributed Memory Generator

随机存储器基本功能: 用于 CPU 应用的数据或代码存储器

容量: $1024 \times 32\text{bit}$

用 FPGA 内部存储器实现 -> Block Memory Generator

□ 读时序

 

□ 写时序

 


Figure 1 Block Memory 时序

三、主要仪器设备

3.1 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统
3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具

3.2 材料

无

四、实验实现方法、步骤与调试

4.1 OExp01-Element

设计、整理和优化逻辑课实验输出基本逻辑模块

4.1.1 MUX2T1

Notes: 2T1 选择器代码基本相同，以 MUX2T1_32 为例并进行仿真测试。

代码如下：

```
module MUX2T1_32(input[31:0]I0,
                 input[31:0]I1,
                 input s,
                 output[31:0]o
);

    assign o = s?I1:I0;          ////32 位 2 选一,I0、I1 对应选择通道 0、1

endmodule
```

测试代码如下：

```
module MUX2T1_32_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] I0;
    reg [31:0] I1;
    reg s;

    // Outputs
    wire [31:0] o;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    MUX2T1_32 uut (
        .I0(I0),
        .I1(I1),
        .s(s),
        .o(o)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        I0 = 32'hAAAAAAAA;
        I1 = 32'hBBBBBBBB;
```


```

        s = 0;
        #100;
        s = 1;
    end

endmodule

```

测试结果如图：

 

4.1.2 MUX4T1

Notes: 4T1 选择器代码基本相同，以 MUX4T1_32 为例并进行仿真测试。

代码如下：

```

module    MUX4T1_32(input  [1:0]s,
                    input  [31:0]I0,
                    input  [31:0]I1,
                    input  [31:0]I2,
                    input  [31:0]I3,
                    output reg[31:0]o
                    );

    always@*          //32 位 4 选一,I0、I1、I2、I3 对应选择通道 0、
1、2、3
        case(s)
            2'b00: o<=I0;
            2'b01: o<=I1;
            2'b10: o<=I2;
            2'b11: o<=I3;
        endcase

endmodule

```

测试代码如下：

```

module MUX4T1_32_Test;

    // Inputs
    reg [1:0] s;
    reg [31:0] I0;
    reg [31:0] I1;
    reg [31:0] I2;
    reg [31:0] I3;

    // Outputs
    wire [31:0] o;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    MUX4T1_32 uut (
        .s(s),
        .I0(I0),
        .I1(I1),
        .I2(I2),
        .I3(I3),
        .o(o)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        s = 0;
    end

```


```

        I0 = 0;
        I1 = 1;
        I2 = 2;
        I3 = 3;
        #100;
        s = 1;
        #100;
        s = 2;
        #100;
        s = 3;
        #100;
        s = 0;
    end

endmodule

```

测试结果如图：

 

4.1.3 MUX8T1

Notes: 8T1 选择器代码基本相同，以 MUX8T1_32 为例并进行仿真测试。

代码如下：

```

module MUX8T1_32(input [2:0]s,
                 input [31:0]I0,
                 input [31:0]I1,
                 input [31:0]I2,
                 input [31:0]I3,
                 input [31:0]I4,
                 input [31:0]I5,
                 input [31:0]I6,
                 input [31:0]I7,

                 output reg[31:0]o
);

    always@*          //32 位 8 选一,I0、I1、I2、……对应选择通道 0、1、
    2、……
    case(s)
        3'b000: o<=I0;
        3'b001: o<=I1;
        3'b010: o<=I2;
        3'b011: o<=I3;
        3'b100: o<=I4;
        3'b101: o<=I5;
        3'b110: o<=I6;
        3'b111: o<=I7;
    endcase

endmodule

```

测试代码如下：

```

module MUX8T1_32_Test;

    // Inputs
    reg [2:0] s;
    reg [31:0] I0;

```

```

reg [31:0] I1;
reg [31:0] I2;
reg [31:0] I3;
reg [31:0] I4;
reg [31:0] I5;
reg [31:0] I6;
reg [31:0] I7;

// Outputs
wire [31:0] o;


// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
MUX8T1_32 uut (
    .s(s),
    .I0(I0),
    .I1(I1),
    .I2(I2),
    .I3(I3),
    .I4(I4),
    .I5(I5),
    .I6(I6),
    .I7(I7),
    .o(o)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    s = 0;
    I0 = 0;
    I1 = 1;
    I2 = 2;
    I3 = 3;
    I4 = 4;
    I5 = 5;
    I6 = 6;
    I7 = 7;
    #100;
    s = 1;
    #100;
    s = 2;
    #100;
    s = 3;
    #100;
    s = 4;
    #100;
    s = 5;
    #100;
    s = 6;
    #100;
    s = 7;
end

endmodule

```

测试结果如图：

 

4.1.4 32 位加法器 add32(无进位)

代码如下：

```
module add_32(input [31:0] a,
              input [31:0] b,
              output [31:0] c
            );

    assign c = a + b;          //无进位

endmodule
```

测试代码如下：

```
module add_32_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] a;
    reg [31:0] b;


    // Outputs
    wire [31:0] c;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    add_32 uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 1;
        b = 0;
        #100;
        a = 32'hFFFFFFFF;
        b = 1;
        #100;
    end

endmodule
```

测试结果：

 

4.1.5 32 位加减器 ADC

代码如下：

```
module ADC32(input [31:0] A,                      //带进位的 32 位加减器，考虑无符号
              input [31:0] B,
```

```

        input C0,      //最低进位输入
        output [31:0] S,
        output Co      //修改逻辑符号，将进位分开

    );

    wire B_Notation = C0 ^ 1'b0;

    assign {Co, S} = B_Notation? A + B : A - B;

endmodule

```

测试代码如下:

```

module ADC32_test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;
    reg C0;

    // Outputs
    wire [31:0] S;
    wire Co;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    ADC32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .C0(C0),
        .S(S),
        .Co(Co)
    );


    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 0;
        B = 0;
        C0 = 0;
        #100;
        C0 = 1;
        A = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 0;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 1;
        B = 1;
        C0 = 0;


    end

endmodule

```

测试结果:

 

 

4.1.6 与运算

代码如下：

```
module and32(input [31:0] A,
             input [31:0] B,
             output [31:0] res
            );

    assign res = A & B;      //32 位与

endmodule
```

测试代码如下：

```
module and32_test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;

    // Outputs
    wire [31:0] res;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    and32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .res(res)
    );


    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'b0;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'b0;

        // Add stimulus here

    end

endmodule
```

测试结果：

 

4.1.7 或运算

代码如下：

```
module or32(input [31:0] A,
            input [31:0] B,
            output [31:0] res
            );

    assign res = A | B;          //32 位数或

endmodule
```

测试代码如下：

```
module or Test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;


    // Outputs
    wire [31:0] res;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    or32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .res(res)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'b0;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'b0;
    end

endmodule
```

测试结果：

 

4.1.8 或非运算

代码如下：

```
module nor32(input [31:0] A,
             input [31:0] B,
             output [31:0] res
             );

    assign res = ~(A|B);        //32 位或非
```

```
endmodule
```

测试代码如下:

```
module nor_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;

    // Outputs
    wire [31:0] res;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    nor32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .res(res)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'b0;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'b0;

    end

endmodule
```

测试结果:

 

4.1.9 异或运算

代码如下:

```
module xor32(input [31:0] A,
             input [31:0] B,
             output [31:0] res
);

    assign res = A ^ B;    //32 位或

endmodule
```

测试代码如下:

```
module xor_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;

    // Outputs
```

```

    wire [31:0] res;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    xor32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .res(res)
    );


    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'hFFFFFFFF;
        #100;
        A = 32'hFFFFFFFF;
        B = 32'b0;
        #100;
        A = 32'b0;
        B = 32'b0;

    end

endmodule

```

测试结果:

 

4.1.10 位或运算

代码如下:

```

module or_bit_32(input [31:0] A,
                 output o
                );

    assign o = ~(~A);    //32 位数“位或”输出（32 位数=0，输出 o=1）

endmodule

```

测试代码如下:

```

module or_bit_32_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;

    // Outputs
    wire o;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    or_bit_32 uut (
        .A(A),
        .o(o)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 0;
    end
endmodule

```


```

        #100;
        A = 1;
        #100;
        A = 32'hFFFFFFFF;
    end

endmodule

```

测试结果:

 

4.1.11 右移

代码如下:

```

module srl32(input [31:0] A,
             input [31:0] B,
             output [31:0] res
            );

    assign res = B>>A[4:0]; //32 位数右移。移动位数为 A 的后五位

endmodule

```

测试代码如下:

```

module srl32_Test;

    // Inputs
    reg [31:0] A;
    reg [31:0] B;

    // Outputs
    wire [31:0] res;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    srl32 uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .res(res)
    );


    initial begin
        // Initialize Inputs
        A = 0;
        B = 32'h80000000;
        #100;
        A = 1;
        #100;
        A = 2;
        #100;
        A = 32'h0000001F;
        #100;
        A = 32'h0000011F;

    end

endmodule

```

测试结果:

 

4.1.12 符号位扩展

代码如下：

```
module Ext_32(input [15:0] imm_16,
              output[31:0] Imm_32
            );

    assign Imm_32 = {{16{imm_16[15]}},imm_16} ;           //扩展为 32 位
    符号数

endmodule
```

测试代码如下：

```
module Ext_32_Test;

    // Inputs
    reg [15:0] imm_16;

    // Outputs
    wire [31:0] Imm_32;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Ext_32 uut (
        .imm_16(imm_16),
        .Imm_32(Imm_32)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        imm_16 = 16'hFFFF;
        #20;
        imm_16 = 16'h7FFF;
        #20;
        imm_16 = 16'h8000;

    end

endmodule
```

测试结果：

 

4.2 OExp01-MUX

功能：多路信号显示选择控制。

代码如下：

```
module Multi_8CH32(
    input clk,
    input rst,
```

```

input EN,
input [2:0] Test,
input [63:0] point_in,
input [63:0] blink_in,
input [31:0] Data0,
input [31:0] Test_data1,
input [31:0] Test_data2,
input [31:0] Test_data3,
input [31:0] Test_data4,
input [31:0] Test_data5,
input [31:0] Test_data6,
input [31:0] Test_data7,
output [7:0] point_out,
output [7:0] blink_out,
output [31:0] Disp_num
);
reg [31:0] disp_data= 32'hAA5555AA;
reg [7:0] cpu_blink = 8'b11111111, cpu_point = 8'b00000000;

MUX8T1_32 MUX1_DispData(
    .I0(disp_data),
    .I1(Test_data1),
    .I2(Test_data2),
    .I3(Test_data3),
    .I4(Test_data4),
    .I5(Test_data5),
    .I6(Test_data6),
    .I7(Test_data7),
    .S(Test),
    .O(Disp_num)
);

MUX8T1_8 MUX2_Blink(
    .I0(cpu_blink),
    .I1(blink_in[15:8]),
    .I2(blink_in[23:16]),
    .I3(blink_in[31:24]),
    .I4(blink_in[39:32]),
    .I5(blink_in[47:40]),
    .I6(blink_in[55:48]),
    .I7(blink_in[63:56]),
    .S(Test),
    .O(blink_out)
);

MUX8T1_8 MUX3_Point(.I0(cpu_point),
    .I1(point_in[15:8]),
    .I2(point_in[23:16]),
    .I3(point_in[31:24]),
    .I4(point_in[39:32]),
    .I5(point_in[47:40]),
    .I6(point_in[55:48]),
    .I7(point_in[63:56]),
    .S(Test),
    .O(point_out)
);

always @(posedge clk) begin
if (EN) begin
disp_data <= Data0;
cpu_blink<=blink_in[7:0];
cpu_point<=point_in[7:0];
end
end

```

```

else begin
disp_data <= Disp_num;
cpu_blink<=cpu_blink;
cpu_point<=cpu_point;
end
end

endmodule

```

时钟代码如下：

```

module clk_div(clk,
               rst,
               SW2,
               clkdiv,
               Clk_CPU);

input clk;
input rst;
input SW2;
output reg [31:0] clkdiv;
output Clk_CPU;

always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) clkdiv <= 0;
    else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;
end

assign Clk_CPU=(SW2)?clkdiv[24]:clkdiv[2];

endmodule

```

五、实验结果与分析

完成逻辑实验输出各个小模块的优化。

重新搭建 Framework 框架，实现顶层模块的构建，学会导入 RAM 和 ROM。



Figure 2 结果图 1(同实验二)

 


Figure 3 结果图 2(同实验二)

 


Figure 4 结果图 3(同实验二)

六、讨论、心得

这个实验相对简单，但在将以前使用原理图表示的模块转换为 Verilog 语言来书写还是存在有一些值得思考的地方，会更加注重原理的理解。