

实验 4 – 集成替换 CPU 核实验报告

——IP 核设计 CPU/IP2CPU

姓名: 林逸竹 学号: 3160104229 专业: 计算机科学与技术

课程名称: 计算机组成与设计实验 同组学生姓名: 无

实验时间: 2018-3-26 实验地点: 紫金港东 4-509 指导老师: 施青松, 黎金洪

一、实验目的和要求

1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握 CPU 的核心组成: 数据通路与控制单元
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握 IP 核的使用方法

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 用 IP 核集成 CPU 并替换实验三的 CPU 核
 - ☐ 选用教材提供的 IP 核集成实现 CPU
 - ☐ 此实验在 Exp03 的基础上完成
2. 设计数据通路子部件并作时序仿真:
 - ☐ ALU
 - ☐ Register Files
3. 熟练掌握 IP 核的使用方法

2.2 Computer Organization

Computer System:

- Software
- Hardware
 - CPU

- ◆ Control unit
- ◆ Datapath
 - Path: multiplexors
 - ALU
 - Registers
- Memory
- I/O interface
 - ◆ Input: PS2
 - ◆ Bidirectional: Storage
 - ◆ Output: VGA

三、主要仪器设备

3.1 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统
3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具

3.2 材料

无


四、实验实现方法、步骤与调试

4.1 OExp04-IP2CPU

1. 清理 Exp03 工程
2. 新建 SCPU 模块，使用 IP 核按原理图绘制。

4.2 ALU

1. 按原理图描述 ALU，仿真通过后封装逻辑符号。

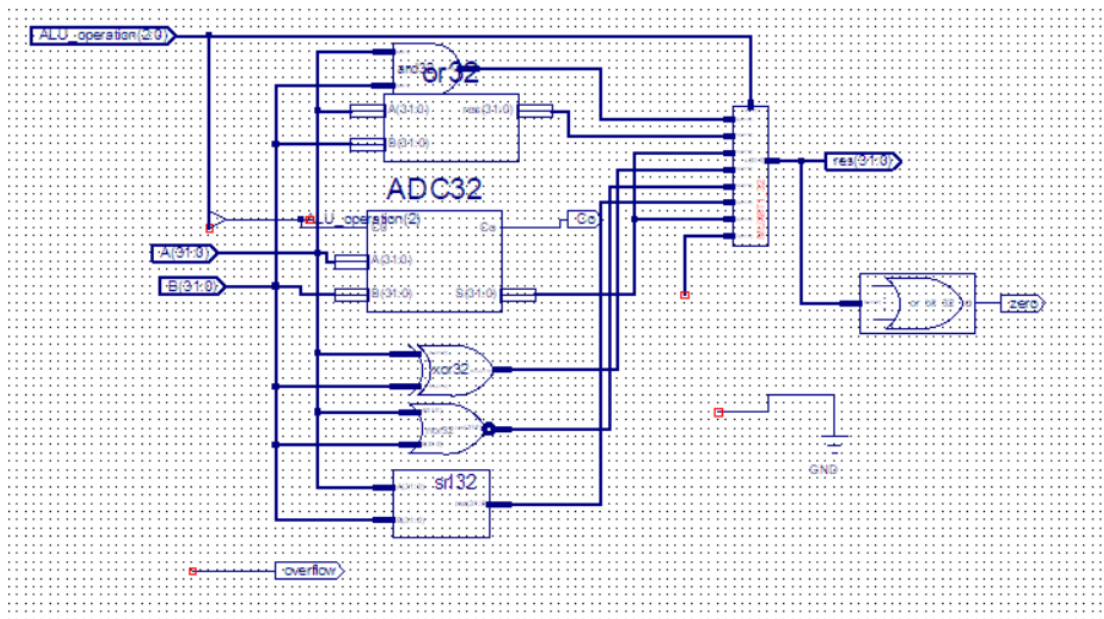

仿真代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps

module ALU_ALU_sch_tb();

// Inputs
reg [31:0] A;
reg [31:0] B;
reg [2:0] ALU_operation;

// Output
wire Co;
wire [31:0] res;
wire zero;
wire overflow;

// Bidirs

// Instantiate the UUT
ALU UUT (
    .A(A),
    .B(B),
    .Co(Co),
    .ALU_operation(ALU_operation),
    .res(res),
    .zero(zero),
    .overflow(overflow)
);

// Initialize Inputs
initial begin
    A = 32'hA5A5A5A5;
    B = 32'h5A5A5A5A;
    ALU_operation = 3'b111;
    #100;
    ALU_operation = 3'b110;
    #100;
    ALU_operation = 3'b101;
    #100;
    ALU_operation = 3'b100;
    #100;
end
```

```

    ALU_operation = 3'b011;
    #100;
    ALU_operation = 3'b010;
    #100;
    ALU_operation = 3'b001;
    #100;
    ALU_operation = 3'b000;
    #100;
    A = 32'h01234567;
    B = 32'h76543210;
    ALU_operation = 3'b111;
    end
endmodule

```

仿真结果如下:



2. 用 Verilog 语言描述 Regs，通过仿真。

设计代码如下:

```

module Regs(
    input clk, rst, we,
    input [4:0] reg_Rd_addr_A, reg_Rt_addr_B, reg_Wt_addr,
    input [31:0] wdata,
    output [31:0] rdata_A, rdata_B
);
    reg [31:0] register [1:31];
    integer i;
    assign rdata_A = (reg_Rd_addr_A==0) ? 0:register[reg_Rd_addr_A];
    assign rdata_B = (reg_Rt_addr_B==0) ? 0:register[reg_Rt_addr_B];

    always @(posedge clk or posedge rst)
    begin if(rst==1)
        for(i=1;i<32;i=i+1)
            register[i]<=0;
        else if((reg_Wt_addr!=0) && (we==1))
            register[reg_Wt_addr] <= wdata;
    end

endmodule

```

仿真代码如下:

```

module Reg_Test;

    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg we;
    reg [4:0] reg_Rd_addr_A;
    reg [4:0] reg_Rt_addr_B;
    reg [4:0] reg_Wt_addr;
    reg [31:0] wdata;

    // Outputs
    wire [31:0] rdata_A;

```

```

wire [31:0] rdata_B;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
Regs uut (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .we(we),
    .reg_Rd_addr_A(reg_Rd_addr_A),
    .reg_Rt_addr_B(reg_Rt_addr_B),
    .reg_Wt_addr(reg_Wt_addr),
    .wdata(wdata),
    .rdata_A(rdata_A),
    .rdata_B(rdata_B)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    rst = 0;
    we = 0;
    reg_Rd_addr_A = 0;
    reg_Rt_addr_B = 0;
    reg_Wt_addr = 0;
    wdata = 0;


fork
    forever #20 clk<= ~clk;
begin
    #100;
    rst = 1;
    #40;
    rst = 0;
    we = 1;
    wdata = 32'ha5a5a5a5;
    reg_Wt_addr = 32'h5;
    #40;
    wdata = 32'h55aa55aa;
    reg_Wt_addr = 32'h6;
    #40;
    we = 0;
    wdata = 32'haaaa5555;
    reg_Wt_addr = 32'h0;
    #40;
    reg_Rd_addr_A = 32'h5;
    reg_Rt_addr_B = 32'h6;
end
join

end

endmodule

```

仿真结果如下：

 

五、实验结果与分析

5.1 OexpExp04_IP2SCPU

能够实现下表功能。

图形功能测试

开关	位置	功能
SW[1:0]	X0	七段码图形显示
SW[2]	0	CPU全速时钟
SW[4:3]	00	7段码从上至下亮点循环右移
SW[4:3]	11	7段码矩形从下到大循环显示
SW[7:5]	000	作为外设使用（E0000000/FFFFFFE00）

文本功能测试

开关	位置	功能
SW[1:0]	01	七段码文本显示（低16位）
SW[1:0]	11	七段码文本显示（高16位）
SW[2]	0	CPU全速时钟
SW[4:3]	01	7段码显示RAM数字
SW[4:3]	10	7段码显示累加
SW[7:5]	000	作为外设使用（E0000000/FFFFFFE00）

 


Figure 1 实验结果(1) 跑马灯

 


Figure 2 实验结果(2) 矩形

 


Figure 3 实验结果(3) RAM

 


Figure 4 实验结果(4) 累加

5.2 ALU

通过仿真测试

六、讨论、心得

通过对 SCPU 的拆分和对 ALU 等的设计构建对结构有了更深的了解。